

ID:

**Desenvolvimento de um Processador em
Linguagem de Descrição de Hardware
Laboratório de Arquitetura de Computadores**

São José dos Campos - Brasil

Julho de 2017

ID:

**Desenvolvimento de um Processador em Linguagem de
Descrição de Hardware
Laboratório de Arquitetura de Computadores**

Relatório final do projeto de um processador,
parte da disciplina de Laboratório de Sistemas
computacionais: Arquitetura e Organização
de Computadores da Universidade Federal de
São Paulo.

Docente: Prof. Dr. Tiago de Oliveira

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Julho de 2017

Resumo

Computadores, sistemas eletrônicos desenvolvidos para aceitar dados de entrada e retornar valores processados de saída realizando cálculos e tomada de decisão, está presente na vida de todos como um dispositivo auxiliar, de trabalho, ou até mesmo de entretenimento. O principal componente de um computação é sua unidade central de processamento. O objetivo desse relatório é desenvolver um microprocessador completo em linguagem de descrição de *hardware*, testá-lo gerando formas de onda e utilizando placas programáveis FPGA e mostrar a maneira como foram resolvidos problemas de implementação de uma arquitetura baseada em monociclo e sem pipeline.

Palavras-chaves: Verilog. Processador. Sistemas Computacionais. Arquitetura de Computadores. MIPS.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Esquemático	13
Figura 2 – Sinais da Unidade de Controle	17
Figura 3 – Forma de onda do algoritmo Fatorial com entrada 2	40
Figura 4 – Forma de onda do algoritmo Fatorial com entrada 3	40
Figura 5 – Algoritmo de Teste	40
Figura 6 – Início de um algoritmo	41
Figura 7 – Entrada no algoritmo fatorial	42
Figura 8 – Saída fatorial de 3	42
Figura 9 – Saída fatorial de 4	43
Figura 10 – Saída fatorial de 5	43
Figura 11 – Saída programa de teste	44

Lista de tabelas

Tabela 1 – Condições de Overflow para Adição e Subtração.	16
Tabela 2 – Tabela de Instruções.	19
Tabela 3 – Formatos de Instruções	20
Tabela 4 – Tabela de Funções da ULA.	20

Lista de Algoritmos

4.1	ULA	21
4.2	Banco de Registradores	22
4.3	Memória de Instruções	23
4.4	Memória de Dados	24
4.5	Contador de Programa	25
4.6	extensor de Sinal 16-32	26
4.7	extensor de Sinal 26-32	26
4.8	Multiplexador 5 bits	27
4.9	Multiplexador 16 bits	27
4.10	Multiplexador 32 bits	28
4.11	Multiplexador PC	28
4.12	Display	29
4.13	Binário para BCD baseado em (1)	30
4.14	Módulo de Saída	31
4.15	Trecho da Unidade de Controle	32
4.16	CPU	34
5.1	Fatorial equivalente em C	37
5.2	Programa de teste em <i>Assembly</i>	37
5.3	Programa de teste em binário	38
A.1	Unidade de Controle	51

Sumário

	Lista de Algoritmos	5
1	INTRODUÇÃO	9
2	OBJETIVOS	11
2.1	Geral	11
2.2	Específico	11
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
3.1	MIPS - Caminho de Dados	13
3.1.1	Unidade Lógica e Aritmética	13
3.1.2	Banco de Registradores	14
3.1.3	Memória de Dados	14
3.1.4	Memória de Instruções	14
3.1.5	Contador de Programa	14
3.1.6	extensores de Sinal	14
3.1.7	Multiplexadores	15
3.2	Linguagem de Descrição de <i>Hardware</i>	15
3.3	Aritmética Computacional	15
3.3.1	Adição e Subtração	15
3.3.2	Multiplicação e Divisão	16
3.4	Entrada e Saída de Dados	16
3.4.1	Entrada de Dados	16
3.4.2	Saída de Dados	16
3.5	A Unidade de Controle	16
4	DESENVOLVIMENTO	19
4.1	A implementação dos Componentes	20
4.1.1	Unidade Lógica e Aritmética	20
4.1.2	Banco de Registradores	22
4.1.3	Memória de Instruções	23
4.1.4	Memória de Dados	24
4.1.5	Contador de Programa	25
4.1.6	extensores de Sinal	26
4.1.7	Multiplexadores	26
4.1.8	Display	29

4.1.9	Binário para BCD	30
4.1.10	Módulo de Saída	31
4.2	Entrada de Dados	32
4.3	A Unidade de Controle	32
4.4	Implementação da CPU	33
5	RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES	37
5.1	Simulações Forma de Onda	37
5.2	Simulações FPGA	41
5.3	Discussões	44
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
	REFERÊNCIAS	47
	APÊNDICES	49
	APÊNDICE A – UNIDADE DE CONTROLE	51

1 Introdução

A grande quantidade de informação atualmente nos traz a necessidade de utilizar ferramentas para nos ajudar a lidar com os dados, sistemas computacionais fazem isso muito bem, realizando cálculos e operações lógicas, o que os torna indispensáveis em diferentes aplicações do cotidiano, como (2) cita, em maio de 2017 o número de *smartphones* ativos no Brasil chegará a 168 milhões, o que representa grande parte da população, sem levar em conta que é comum uma pessoa carregar mais de um "computador de bolso", destacando a utilidade do mesmo. O desenvolvimento de um sistema computacional é baseado no microprocessador, a unidade onde são feitos cálculos aritméticos e tomadas de decisão. O microprocessador é programável, ou seja, há uma integração *hardware/software* através de um conjunto de instruções definido em seu mais baixo nível (3). As instruções podem caracterizar o tipo de processador, juntamente com a maneira como ele utiliza memória e o endereçamento de operandos (4), por esse motivo, um dos passos mais importantes é o projeto do conjunto de instruções aliado à maneira como disponibilizar tais funções a partir do *hardware*. A unidade que controla todos os passos tomados em uma instrução é chamada de Unidade de Controle, ela indica o que deve ser feito a partir de uma instrução específica, diferenciada pelos *bits* chamados *opcode*.

2 Objetivos

2.1 Geral

O objetivo do projeto, junto aos relatórios anteriores é desenvolver um microprocessador, utilizar uma linguagem de descrição de hardware para descrevê-lo e gerar simulações que demonstrem o funcionamento do microprocessador.


2.2 Específico

Nos relatórios anteriores foram desenvolvidos o conjunto de instruções, o esquemático do mesmo e a implementação de todos os módulos da arquitetura interligados (em linguagem de descrição de *hardware* **Verilog**) com exceção da Unidade de Controle. O objetivo desse relatório então é mostrar a implementação da Unidade de Controle em **Verilog**, juntando-a com os módulos já desenvolvidos, os resultados serão mostrados a partir de formas de onda e testes feitos em placas FPGA (5). Por ser o relatório final da disciplina, torna-se interessante elaborar um conteúdo menos específico, abordando objetivos de relatórios anteriores.

3 Fundamentação Teórica

Para desenvolver um processador a partir do esquemático mostrado na [Figura 1](#), é necessário entender como deve funcionar cada módulo, que age de acordo com suas entradas, por exemplo, a Unidade Lógica e Aritmética deve fornecer os resultados para operações aritméticas e lógicas ou comparar dois números (3), a resposta pode servir como base para definir se um *branch* será tomado ou não. A possibilidade de executar todas instruções do conjunto no esquemático apresentado já foi garantida no relatório anterior (6), agora deve-se ajustar os módulos da arquitetura base MIPS (7) para que possibilitem a implementação delas, inserindo entradas e saídas necessárias.

Figura 1 – Esquemático

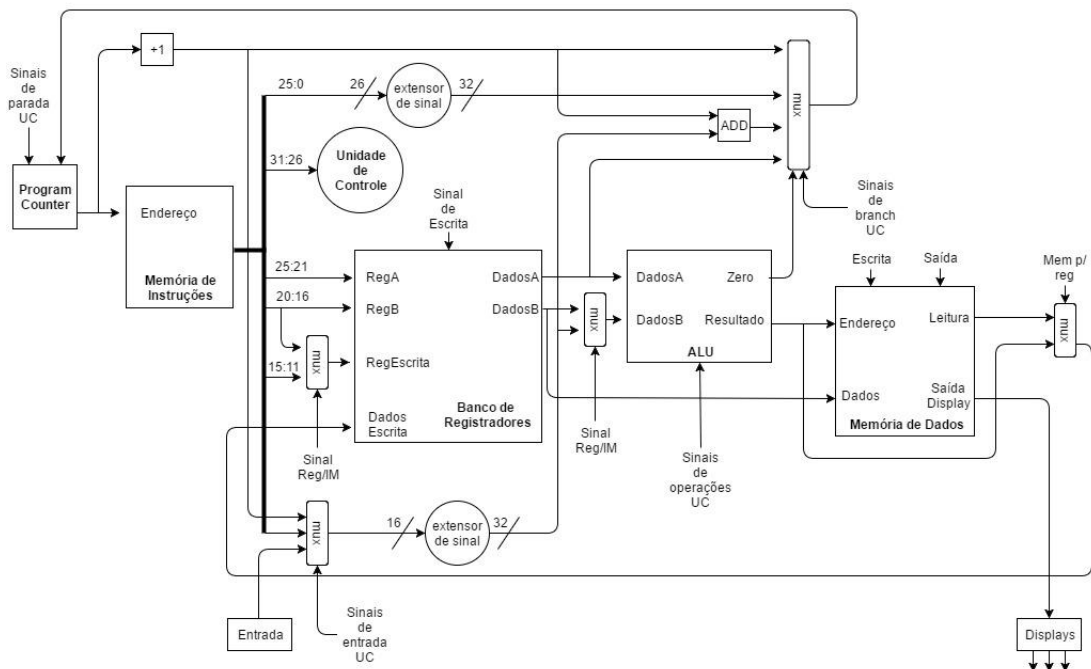

Fonte: Relatório 1 (6)

3.1 MIPS - Caminho de Dados

3.1.1 Unidade Lógica e Aritmética

A ULA (Unidade Lógica e Aritmética ou *ALU*, do inglês), recebe dois operandos de entrada e sinais de função, os operandos são utilizados para realizar a operação que os sinais de função indicam. As saídas são o resultado da operação e uma *flag* chamada zero, que indica se o resultado foi zero ou não (Utilizado para a realização de *branches*) (3).

3.1.2 Banco de Registradores

O Banco de Registradores nada mais é do que componentes de memória organizados, com endereços exclusivos. As entradas do banco de registradores são: 3 endereços de registradores, sendo dois deles exclusivamente para leitura, o terceiro é o registrador de destino. O sinal de escrita, que controla se dados serão escritos no registrador de destino. Os dados de escrita, que só são utilizados se o sinal de escrita for 1, se sim, serão guardados no registrador de destino. As saídas desse módulo são apenas duas, os dados dos dois registradores de leitura endereçados pelas entradas (3).

3.1.3 Memória de Dados

A Memória de Dados, também chamada de memória principal do computador é um meio externo de guardar dados (normalmente utiliza uma série de capacitores, diferente do Banco de Registradores, que utiliza portas lógicas para armazenar dados) quando a unidade de processamento não está utilizando-o, assim outros dados podem ser guardados no banco de registradores, que tem mais limitações de espaço. em sua entrada se encontra uma *flag* de escrita, um endereço e uma entrada para dados. Quando a *flag* de escrita é 1, o endereço sinaliza a parte da memória onde serão gravados os dados de entrada, senão o endereço informa o endereço dos dados de leitura na memória. Há também um componente de saída, que são os dados de leitura (3).

3.1.4 Memória de Instruções

A Memória de Instruções segue o mesmo conceito da Memória de Dados (na maioria dos casos é parte dela), porém guarda apenas instruções, que são carregadas ao início da execução de um programa, recebem um endereço de entrada e disponibiliza uma instrução na saída (3).

3.1.5 Contador de Programa

O contador de programa indica à memória de instruções qual é a instrução atual a ser lida, ou se a execução deve ser descontinuada. Como entrada tem um endereço e como saída também tem um endereço (3).

3.1.6 extensores de Sinal

Os extensores de Sinal são normalmente utilizados para adaptar operandos para que sejam a entrada de algum módulo que só admite um maior número de bits, por exemplo, imediatos que vêm diretamente na instrução normalmente utilizam 16 bits, mas a ULA só admite operando com 32 bits, então eles recebem um dado e disponibilizam o

mesmo dado, porém estendido com zeros (no caso de números positivos) ou uns (no caso de números negativos) (3).

3.1.7 Multiplexadores

Multiplexadores, comumente chamados apenas de "*muxes*" (ou "*mux*" no singular), são basicamente seletores, com duas ou mais entradas (fontes de dados), disponibilizando na saída os dados da entrada selecionada a partir de um sinal ou conjunto de sinais (8).

3.2 Linguagem de Descrição de *Hardware*

O projeto digital moderno é feito usando linguagens de descrição de *hardware* e ferramentas de síntese auxiliadas por computador que podem criar projetos de *hardware* detalhados das descrições usando bibliotecas e síntese de lógica (3). Uma linguagem de descrição de *hardware* bastante utilizada é a *Verilog*. Essas linguagens diferem de linguagens de programação *software* por incluir meios de descrever tempo de propagação e força do sinal, mas *Verilog* se assemelha muito à linguagem C, apesar de trazer um conceito diferente (9). Informações sobre como utilizar *Verilog* encontradas em (10) e (5).

A vantagens de utilizar linguagens como *Verilog* é basicamente tempo, a quantidade de tempo necessária para projetar um sistema através de esquemáticos é muito maior do que escrever algumas linhas de código, já que o "trabalho duro" já foi implementado através de bibliotecas, além da maior legibilidade do projeto.

3.3 Aritmética Computacional

Para que o programa rode corretamente ou sinalize erros, é necessário entender um pouco de aritmética computacional e detectar erros de *overflow* ou aritméticos (como divisão por zero). Um *overflow* ocorre quando o resultado de uma operação necessita de mais bits do que estão disponíveis para o mesmo (3), gerando uma resposta errada, existem maneiras de sinalizar ou contornar esses problemas.

3.3.1 Adição e Subtração

A Tabela 1 indica quando um resultado indica *overflow* levando em consideração os dois operandos e o tipo de operação (no caso, adição ou subtração).

Tabela 1 – Condições de Overflow para Adição e Subtração.

Operação	Operando A	Operando B	Resultado Indicando Overflow
$A+B$	≥ 0	≥ 0	< 0
$A+B$	< 0	< 0	≥ 0
$A - B$	≥ 0	< 0	< 0
$A - B$	< 0	≥ 0	≥ 0

Fonte: (3)

3.3.2 Multiplicação e Divisão

No caso da multiplicação, é possível que o resultado necessite do dobro do número de bits dos operandos, ou seja, se os operandos têm 16 bits cada, para que não haja *overflow* são necessários 32 bits para o resultado no pior caso, uma maneira de contornar o *overflow* da multiplicação é restringir os operandos a ter apenas metade dos bits, garantindo assim que não ocorram problemas. Na divisão, verifica-se o segundo operando para sinalizar ou não divisão por zero (3).

3.4 Entrada e Saída de Dados

3.4.1 Entrada de Dados

Quando pensamos na entrada de dados, precisamos levar em consideração que há uma interface humano-computador e que o usuário não segue o mesmo ritmo do computador, ou seja, o computador deve esperar o usuário indicar que terminou de ajustar a entrada de dados e que o processo pode continuar, isso pode ser feito utilizando um botão que determina a continuação do programa.

3.4.2 Saída de Dados


A saída de dados, pensando no ritmo computacional, deve permanecer nos *displays*, para que o usuário consiga observar os resultados. É recomendável "traduzir" os números de binário para decimal ao mostrar ao usuário, facilitando na hora de ler, além disso, é necessário tratar números negativos de alguma maneira, linguagens de descrição de *hardware* normalmente trabalham com complemento de 2 (11), então seria necessário transformar esse número para positivo e indicar que o mesmo é negativo para mostrar nos *displays*.

3.5 A Unidade de Controle

A unidade de controle é a estrutura do processador que controla e direciona a operação do mesmo, ela diz aos componentes da unidade de processamento como reagir às

instruções de programa recebidas, caracterizando o fluxo busca, decodificação e execução. No contexto MIPS, a Unidade de Controle é um circuito combinacional que recebe em torno de 6 bits que representam uma instrução específica do conjunto de instruções, gerando saídas que serão direcionadas à estruturas da unidade de processamento que precisam ser controladas, indicadas na Figura 2 (extensores de sinal não necessariamente são controlados pela UC)(12).

Figura 2 – Sinais da Unidade de Controle

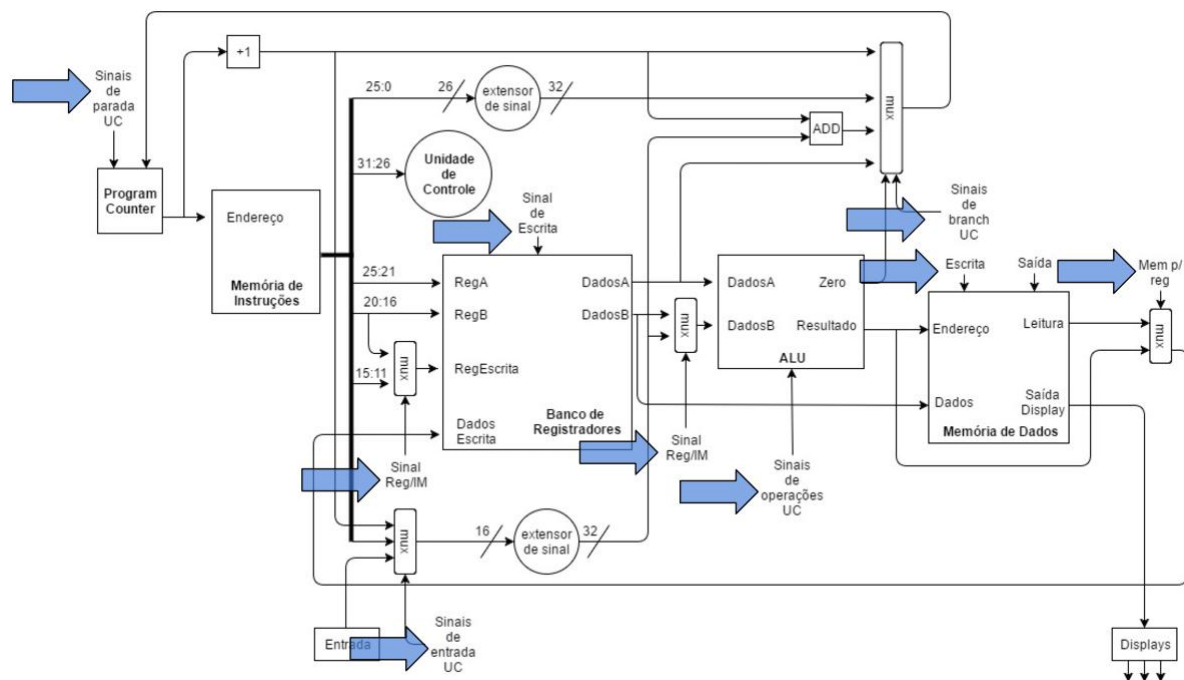

Fonte: Relatório 1 (6)

4 Desenvolvimento

A partir do esquemático da arquitetura MIPS, o esquemático mostrado na [Figura 1](#) e com base nas instruções e funções da ALU desenvolvidas no relatório (6) ([Tabela 2](#)), o objetivo é juntar os dois conceitos e criar soluções de implementação em *Verilog*. É interessante apontar que o processador desenvolvido e suas instruções contam com modos de endereçamento de operandos dos tipos *Imediato*, *por registrador* e *por registrador-base* (para endereçar memória essencialmente) e os formatos de instruções estão descritos na [Tabela 3](#).

Tabela 2 – Tabela de Instruções.

	OPCODE	INSTRUÇÃO	FUNÇÃO
0	000000	NOP	-
1	000001	ADD	$RE \leftarrow RA + RB$
2	000010	ADDI	$RE \leftarrow RA + IM$
3	000011	ADD1	$RE \leftarrow RA + 1$
4	000100	SUB	$RE \leftarrow RA - RB$
5	000101	SUBI	$RE \leftarrow RA - IM$
6	000110	SUB1	$RE \leftarrow RA - 1$
7	000111	AND	$RE \leftarrow RA \& RB$
8	001000	OR	$RE \leftarrow RA \mid RB$
9	001001	XOR	$RE \leftarrow RA \wedge RB$
10	001010	NOT	$RE \leftarrow \sim RA$
11	001011	MOD	$RE \leftarrow RA \% RB$
12	001100	SHIFTL	$RE \leftarrow RA \ll SHAMT$
13	001101	SHIFTR	$RE \leftarrow RA \gg SHAMT$
14	001110	SLT	$RE \leftarrow 1 \text{ se } RA < RB \mid RE \leftarrow 0 \text{ se } RA \geq RB$
15	001111	SHT	$RE \leftarrow 1 \text{ se } RA > RB \mid RE \leftarrow 0 \text{ se } RA \leq RB$
16	010000	SEQ	$RE \leftarrow 1 \text{ se } RA = RB \mid RE \leftarrow 0 \text{ se } RA \neq RB$
17	010001	BEQ	$PC \leftarrow PC+1+IM \text{ se } RA = RB \mid PC \leftarrow PC+1 \text{ se } RA \neq RB$
18	010010	BNE	$PC \leftarrow PC+1+IM \text{ se } RA \neq RB \mid PC \leftarrow PC+1 \text{ se } RA = RB$
19	010011	J	$PC \leftarrow IM+1$
20	010100	JR	$PC \leftarrow RA+1$
21	010101	HALT	FIM DE EXECUÇÃO
22	010110	IN	$RE \leftarrow RA + IN$
23	010111	OUT	$OUT \leftarrow RB$
24	011000	LOAD	$RE \leftarrow M[RA+IM]$
25	011001	LOADI	$RE \leftarrow RA + IM$
26	011010	LOADA	$RE \leftarrow PC + 1$
27	011011	MULT	$RE \leftarrow RA * RB$
28	011100	DIV	$RE \leftarrow RA / RB$
29	011101	STORE	$M[RA + IM] \leftarrow RB$
30	011110	RESET	$PC \leftarrow 0$

Fonte: (6)

Tabela 3 – Formatos de Instruções

Número de bits	6	5	5	5	5	6
R	<i>opcode</i>	ra	rb	re	deslocamento	-
I	<i>opcode</i>	ra	rb	imediato (16 bits)		
J	<i>opcode</i>	imediato (26 bits)				
JR	<i>opcode</i>	ra	-			
JR (variação)	<i>opcode</i>	-	rb	-		
H	<i>opcode</i>	-				

Fonte: (6)

4.1 A implementação dos Componentes

Cada componente foi desenvolvido e testado separadamente, para depois ser testado dentro de todo o conjunto, formando o processador.

4.1.1 Unidade Lógica e Aritmética

A ULA desenvolvida nesse projeto é um pouco diferente da ULA utilizada nas arquiteturas MIPS simples (normalmente estudadas em cursos de arquitetura de computadores), a diferença é que foram adicionadas funções de comparação ("menor que", "maior que" e "igual a"), funções que calculam resto de divisão, multiplicação, divisão inteira e funções lógicas *and*, *or*, *xor*. Todas as funções da ULA foram listadas em [Tabela 4](#).

Tabela 4 – Tabela de Funções da ULA.

	ALU OPCODE	FUNÇÃO
0	0000	$OUT \leftarrow A + B$
1	0001	$OUT \leftarrow A - B$
2	0010	$OUT \leftarrow A + 1$
3	0011	$OUT \leftarrow A - 1$
4	0100	$OUT \leftarrow A \& B$
5	0101	$OUT \leftarrow A B$
6	0110	$OUT \leftarrow A \wedge B$
7	0111	$OUT \leftarrow \sim A$
8	1000	$OUT \leftarrow A \ll SHAMT$
9	1001	$OUT \leftarrow A \gg SHAMT$
10	1010	se $A < B$ $OUT \leftarrow 1$ senão $OUT \leftarrow 0$
11	1011	se $A = B$ $OUT \leftarrow 1$ senão $OUT \leftarrow 0$
12	1100	se $A > B$ $OUT \leftarrow 1$ senão $OUT \leftarrow 0$
13	1101	$OUT \leftarrow A * B$
14	1110	$OUT \leftarrow A / B$
15	1111	$OUT \leftarrow A \% B$

Fonte: (6)

A implementação de uma ULA, mostrada no [Algoritmo 4.1](#) recebe como entrada a operação(*operation*) a ser realizada, dois operandos(*dataA*, *dataB*) e um operando exclusivo

para um possível deslocamento de bits(*shamt*). Suas saídas são o resultado(*saida*), um sinal de overflow(*of*) e um sinal de resposta zero(*zero*).

Algoritmo 4.1 – ULA

```

1 module ALU(operation , dataA , dataB , saida , zero , shamt , of);
2   input [3:0] operation;
3   input [4:0] shamt;
4   input [31:0] dataA , dataB;
5   output reg [31:0] saida;
6   output zero;
7   output reg of;
8
9   always@(*)
10  begin
11    of = 0;
12    case(operation [3:0])
13      4'b0000:
14        begin
15          saida = dataA + dataB;
16          if(~dataA[31] && ~dataB[31] && saida[31])
17            of = 1;
18          else if(dataA[31] && dataB[31] && ~saida[31])
19            of = 1;
20        end
21      4'b0001:
22        begin
23          saida = dataA - dataB;
24          if(~dataA[31] && dataB[31] && saida[31])
25            of = 1;
26          else if(dataA[31] && ~dataB[31] && ~saida[31])
27            of = 1;
28        end
29      4'b0010: saida = dataA + 1;
30      4'b0011: saida = dataA - 1;
31      4'b0100: saida = dataA & dataB;
32      4'b0101: saida = dataA | dataB;
33      4'b0110: saida = dataA ^ dataB;
34      4'b0111: saida = ~dataA;
35      4'b1000: saida = dataA << shamt;
36      4'b1001: saida = dataA >> shamt;
37      4'b1010: saida = dataA < dataB ? 1 : 0;
38      4'b1011: saida = dataA == dataB ? 1 : 0;
39      4'b1100: saida = dataA > dataB ? 1 : 0;
40      4'b1101: saida = dataA[15:0] * dataB[15:0];
41      4'b1110:
42        begin
43          saida = dataA / dataB;

```

```

44     if(dataB == 32'd0)
45         of = 1;
46     end
47     4'b1111:
48     begin
49         saida = dataA % dataB;
50         if(dataB == 32'd0)
51             of = 1;
52         end
53         default: saida = 32'b0;
54     endcase
55 end
56 assign zero = (saida == 0);
57 endmodule

```

É interessante ressaltar que essa ULA ([Algoritmo 4.1](#)) só multiplica números de 16 bits, para evitar *overflow*, além disso ela indica divisão por zero e *overflow* (adição e subtração). As condições de *overflow* em adição e subtração foram tiradas da [Tabela 1](#).

4.1.2 Banco de Registradores

A implementação do Banco de Registradores ([Algoritmo 4.2](#)) é exatamente igual ao MIPS, não foi necessário realizar modificação. As entradas são: endereços de dois registradores a serem lidos(*readregA*, *readregB*), endereço do registrador de escrita(*writereg*), a *flag* de escrita(*writeflag*), os dados de escrita(*writedata*) e o *clock*(*clk*). As saídas são: dados dos registradores de leitura(*dataA*, *dataB*).

Algoritmo 4.2 – Banco de Registradores

```

1     module RegBank(readregA , readregB , writereg , writedata ,
2         writeflag , dataA , dataB , clk);
3
4     input  [4:0] readregA , readregB , writereg;
5     input  writeflag , clk;
6     input  [31:0] writedata;
7     output [31:0] dataA , dataB;
8     reg   [31:0] REGS [31:0];
9
10    always@(posedge clk)
11    begin
12        if(writeflag)
13            REGS[writereg] = writedata;
14            REGS[0] = 32'b0;
15    end
16
17    assign dataA = REGS[readregA];
18    assign dataB = REGS[readregB];

```



```

19
20 endmodule

```

Nesse código(Algoritmo 4.2), o registrador número zero não pode ser alterado, isso é útil para que ele sirva como base para comparações e saltos lógicos.

4.1.3 Memória de Instruções

A memória de instruções (Algoritmo 4.3) foi implementada como um vetor com 32 bits em cada posição (semelhante ao Banco de Registradores 4.1.2). As entradas são: Endereço da instrução(*address*) e o *clock*(*clk*). A saída é a instrução de 32 bits(*out*).

Algoritmo 4.3 – Memória de Instruções

```

1 module InstMem(address , clk , out);
2   input [15:0] address;
3   input clk;
4   output reg [31:0] out;
5   integer firstclock = 0;
6
7   reg [31:0] mem[11:0];
8
9   always@(posedge clk)
10  begin
11    if (firstclock == 0)
12    begin
13      // instrucoes
14
15      //Fatorial
16      //nop
17      mem[0] = 32'b00000000000000000000000000000000;
18      //in R1
19      mem[1] = 32'b01011000000000001000000000000000;
20      //add R1 R0 R2
21      mem[2] = 32'b00000100001000000000100000000000;
22      //addi R0 R3 1
23      mem[3] = 32'b00001000000000011000000000000001;
24      //mult R2 R3 R3
25      mem[4] = 32'b01101100010000110001100000000000;
26      //subi R2 R2 1
27      mem[5] = 32'b00010100010000100000000000000001;
28      //sht R2 R0 R4
29      mem[6] = 32'b00111100010000000010000000000000;
30      //beq R0 R4 1
31      mem[7] = 32'b01000100000000100000000000000001;
32      //j 4
33      mem[8] = 32'b01001100000000000000000000000100;
34      //store R0 R3 1

```

```

35     mem[9] = 32'b01110100000000011000000000000001;
36     //load R0 R5 1
37     mem[10] = 32'b01100000000000101000000000000001;
38     //out R5
39     mem[11] = 32'b01011100000000101000000000000000;
40     //reset
41     mem[12] = 32'b01111000000000000000000000000000;
42
43     firstclock <= 1;
44 end
45 end
46
47 always@(address)
48 begin
49     out = mem[address];
50 end
51
52 endmodule

```

Foi utilizado como exemplo uma sequência de instruções que representa um algoritmo que calcula fatoriais e será testado no [Capítulo 5](#).

4.1.4 Memória de Dados

A diferença entre a memória de dados ([Algoritmo 4.4](#)) e o Banco de Registradores - [4.1.2](#) (nessa implementação) é que há apenas um endereço de entrada (que corresponde a posições de memória), porém, foi colocado um registrador a mais dentro da memória para manter registrada a saída para o módulo de saída ([subseção 4.1.10](#)). As entradas são: Endereço da posição de memória(*address*), dados a serem escritos(*datain*), *flag* de escrita na memória(*writeflag*), *flag* de escrita no registrador do *display*(*displayflag*). As saídas são: Dados de leitura(*dataout*) e Dados do *display*(*display*).

Algoritmo 4.4 – Memória de Dados

```

1 module DataMem(clk, writeflag, address, datain,
2     dataout, displayflag, display);
3     input writeflag, clk, displayflag;
4     input [31:0] address;
5     input [31:0] datain;
6     output [31:0] dataout, display;
7
8     reg [31:0] mem[9:0];
9     reg [31:0] displayreg;
10
11     always@(negedge clk)
12     begin
13         if (writeflag)

```

```
14     mem[address] = datain;
15     if (displayflag)
16         displayreg = datain;
17 end
18
19 assign dataout = mem[address];
20 assign display = displayreg;
21
22 endmodule
```

Nota-se que a memória de dados atualiza seus valores só na descida de *clock*, isso evita com que haja algum erro por causa de atraso da leitura de registradores recém escritos.

4.1.5 Contador de Programa

O contador de programa ([Algoritmo 4.5](#)) foi implementado de maneira simples, ele recebe um endereço e coloca na saída quando o *clock* muda de 0 para 1, verificando se há algum sinal de *reset* ($PC \leftarrow 0$) ou de *halt* (*pause*). Entradas: Próximo endereço (*inaddress*), *clock* (*clk*), *reset* (*reset*), *halt* (*halt*). Saída: endereço de saída (*outaddress*).

Algoritmo 4.5 – Contador de Programa

```
1 module PC(inaddress , outaddress , halt , clk , reset);
2     input clk , reset;
3     input [15:0] inaddress;
4     input halt;
5     reg [15:0] novo;
6     output reg [15:0] outaddress;
7
8     always@(*)
9     begin
10         novo = inaddress;
11     end
12
13     always@(posedge clk)
14     begin
15         if (halt)
16             begin //faz nada
17                 end
18         else if (reset)
19             outaddress = 0;
20         else
21             outaddress = novo;
22     end
23 endmodule
```

4.1.6 extensores de Sinal

No projeto há dois extensores de Sinal, um que estende a entrada de 16 para 32 bits(Algoritmo 4.6) e outro que estende a entrada de 26 para 32 bits(Algoritmo 4.7). A implementação é de certa forma simples, porém deve-se levar em consideração a expansão de números negativos (complemento de 2).

Algoritmo 4.6 – extensor de Sinal 16-32

```

1 module SE16(datain , dataout);
2
3   input [15:0] datain;
4   output reg [31:0] dataout;
5
6   always@(*)
7   begin
8       if(datain[15])
9           dataout = {{16{1'b1}},datain};
10      else
11          dataout = {{16{1'b0}},datain};
12  end
13
14 endmodule

```

Algoritmo 4.7 – extensor de Sinal 26-32

```

1 module SE26(datain , dataout);
2
3   input [25:0] datain;
4   output reg [31:0] dataout;
5
6   always@(*)
7   begin
8       if(datain[25])
9           dataout = {{6{1'b1}},datain};
10      else
11          dataout = {{6{1'b0}},datain};
12  end
13
14 endmodule

```

4.1.7 Multiplexadores

Para este projeto, foram desenvolvidos 4 tipos de multiplexadores, apesar de que todos seguem o mesmo conceito, servir como seletor. O *mux* de 5 bits tem duas entradas de 5 bits(*dataA*, *dataB*), uma entrada *flag* para selecionar entre as duas entradas(*flag*) e uma saída de 5 bits(*out*), é utilizado para selecionar o endereço do registrador de escrita

no Banco de Registradores (subseção 4.1.2). O *mux* de 16 bits recebe 3 entradas de 16 bits cada (*PC*, *switches* e *immediate*) e uma entrada *flag(flag)* de 2 bits, sua saída tem 16 bits, serve para selecionar entre *switches*, imediato ou endereço da instrução. O *mux* de 32 bits recebe 2 entradas de 32 bits cada (*dataA* e *dataB*) e uma *flag(flag)*, serve para selecionar o operando de entrada de dados no banco de registradores ou o operando número 2 da ULA. Já o *mux* do PC, não é um seletor simples, ele gera qual será o próximo endereço de instrução, para isso recebe sinais da UC para saber se haverá algum tipo de desvio (*control*), recebe um sinal da ULA para verificar se haverá salto condicional (*zero*) e mais 4 entradas, as que serão selecionadas (*branch*, *PCin*, *jimmediate* e *jreg*), sua saída é *PCout*, de 15 bits.

Algoritmo 4.8 – Multiplexador 5 bits

```

1 module Mux5(flag , dataA , dataB , out);
2
3   input flag;
4   input [4:0] dataA , dataB;
5   output reg [4:0] out;
6
7   always@(*)
8   begin
9       if (flag)
10          out = dataB;
11       else
12          out = dataA;
13   end
14
15 endmodule

```

Algoritmo 4.9 – Multiplexador 16 bits

```

1 module Mux16(flag , PC, switches , immediate , out);
2
3   input [1:0] flag;
4   input [15:0] PC;
5   input [15:0] switches , immediate;
6   output reg [15:0] out;
7
8   always@(*)
9   begin
10      case (flag)
11          default: //immediate
12              out = immediate;
13          2'b01: //PC
14              out = PC;
15          2'b10: //switches
16              out = switches;

```

```

17  endcase
18  end
19 endmodule

```

Algoritmo 4.10 – Multiplexador 32 bits

```

1 module Mux32(flag , dataA , dataB , out );
2
3  input  flag ;
4  input [31:0] dataA , dataB ;
5  output reg [31:0] out ;
6
7  always@(*)
8  begin
9  if (flag)
10     out = dataB ;
11  else
12     out = dataA ;
13  end
14 endmodule

```

Algoritmo 4.11 – Multiplexador PC

```

1 module MuxPC(zero , control , branch , jimmediate ,
2             jreg , PCin , PCout);
3  input  zero ;
4  input [2:0] control ;
5  input [31:0] branch , jimmediate , jreg ;
6  input [15:0] PCin ;
7  reg [15:0] in ;
8  output reg [15:0] PCout ;
9
10 always@(*)
11 begin
12     in = PCin + 16'd1 ;
13     case(control)
14         default: //incremento
15             begin
16                 PCout = in ;
17             end
18         3'b001: //BEQ
19             begin
20                 if(zero)
21                     PCout = in + branch[15:0];
22             end
23         else
24             PCout = in ;
25             end
26         3'b010: //BNE
27             begin

```

```

27     if (~zero)
28         PCout = in + branch[15:0];
29     else
30         PCout = in;
31     end
32     3'b011: //Jump
33     begin
34         PCout = jimmediate[15:0];
35     end
36     3'b100: //Jump to reg
37     begin
38         PCout = jreg[15:0];
39     end
40 endcase
41 end
42 endmodule

```

4.1.8 Display

O módulo de Display([Algoritmo 4.12](#)) faz parte da saída do processador, quando um número é gravado na memória de saída, ele é apresentado em *displays*. O display implementado recebe um valor de zero a nove em binário de 4 bits (*Entrada*) e organiza os 7 bits de saída(*Saida*) para que o número apareça de maneira correta na placa FPGA (5) utilizada para simular o circuito.

Algoritmo 4.12 – Display

```

1 module Display (Entrada, Saida);
2
3 input [3:0] Entrada;
4 output reg [6:0] Saida;
5
6 always@(*)
7 begin
8     case (Entrada)
9         4'b0000: Saida = 7'b00000001;
10        4'b0001: Saida = 7'b10011111;
11        4'b0010: Saida = 7'b00100010;
12        4'b0011: Saida = 7'b00000110;
13        4'b0100: Saida = 7'b10011100;
14        4'b0101: Saida = 7'b01001000;
15        4'b0110: Saida = 7'b01000000;
16        4'b0111: Saida = 7'b00011111;
17        4'b1000: Saida = 7'b00000000;
18        4'b1001: Saida = 7'b00011100;
19        default: Saida = 7'b11111111;
20    endcase

```

```

21 end
22 endmodule

```

4.1.9 Binário para BCD

Para que um número em binário apareça com mais de um caractere, utilizando mais de um *display*, é interessante utilizar um algoritmo conversor de binário para BCD (A codificação binária decima), e utilizar *displays* padrão de 0 a 9 para cada caractere. O algoritmo (Algoritmo 4.13) foi baseado em um algoritmo apresentado em (1), ele recebe um binário de até 8 bits *in* e retorna 3 binários de 4 bits *centena*, *dezena*, *unidade* e um sinal de negativo *negative*. Foi necessário tratar a saída de números negativos, como o verilog trata-os como complemento de 2, verifica-se se o bit mais significativo é 1 (negativo), caso seja, a *flag negative* recebe 1, os bits do número são invertidos e o número 1 é somado à ele, fazendo com que ele seja reconhecido pelos displays.

Algoritmo 4.13 – Binário para BCD baseado em (1)

```

1 module bin_bcd(in , centena , dezena , unidade , negative);
2
3   input  [7:0] in;
4   reg   [7:0] in2;
5   output reg [3:0] centena , dezena , unidade;
6   output reg negative;
7
8   integer i;
9
10  always@(in)
11  begin
12      if(in[7])
13      begin
14          in2 = ~in + 1;
15          negative = 1;
16      end
17      else
18      begin
19          in2 = in;
20          negative = 0;
21      end
22
23
24      centena = 4'd0;
25      dezena = 4'd0;
26      unidade = 4'd0;
27
28      for(i=7; i>=0; i=i-1)
29      begin

```



```

30 //add 3 to columns >=5
31
32 if (centena >= 5)
33   centena = centena + 4'd3;
34 if (dezena >= 5)
35   dezena = dezena + 4'd3;
36 if (unidade >= 5)
37   unidade = unidade + 4'd3;
38
39 // shift left one
40 centena = centena << 1;
41 centena[0] = dezena[3];
42 dezena = dezena << 1;
43 dezena[0] = unidade[3];
44 unidade = unidade << 1;
45 unidade[0] = in2[i];
46 end
47 end
48 endmodule

```

4.1.10 Módulo de Saída

O módulo de saída ([Algoritmo 4.14](#)) junta os displays e o conversor de binário para BCD, recebe o número guardado na memória para a saída e devolve 3 conjuntos de 4 bits e um bit indicando negativo que serão a saída para a placa FPGA.

Algoritmo 4.14 – Módulo de Saída

```

1 module OutputModule(in, out1, out2, out3, negative);
2
3   input [32:0] in;
4   wire [3:0] centena, dezena, unidade;
5   output wire negative;
6   output wire [6:0] out1, out2, out3;
7
8   bin_bcd translate(.in(in[7:0]), .centena(centena),
9     .dezena(dezena), .unidade(unidade),
10    .negative(negative));
11
12   Display d1(.Entrada(centena), .Saida(out1));
13   Display d2(.Entrada(dezena), .Saida(out2));
14   Display d3(.Entrada(unidade), .Saida(out3));
15
16 endmodule

```

4.2 Entrada de Dados

A entrada de dados é feita através de *switches* da placa FPGA, a espera da entrada de dados, que é implementada na Unidade de Controle, utiliza um sinal de parada no PC para esperar a entrada de dados, quando o sinal *ready* (alavanca no sistema FPGA) recebe valor 1, a Unidade de Controle indica a execução da instrução atual e retira o sinal de parada do PC.

4.3 A Unidade de Controle

A unidade de controle foi implementada como um circuito combinacional ([Algoritmo A.1](#)), apenas utilizando o clock para verificar o tempo certo em que será feita a continuação quando há um sinal de pausa relacionado a entrada de dados. Como entrada apresenta apenas os sinais *clk* (*clock*), *ready* e *opcode* e todos os sinais de controle da UC representados em [Figura 1](#). Os sinais são: halt (sinal de parada), reset (sinal de novo início), sreg (sinal de escrita no banco de registradores), smux16 (sinal de escolha do multiplexadore de 16 bits), smux5 (sinal de escolha do multiplexadore de 5 bits), smux32 (sinal de escolha do multiplexadore de 32 bits da entrada da ULA), smuxPC (sinal de escolha do multiplexadore do PC), salu (sinal de controle de função a ULA), smem (sinal de escrita na memória de dados), sdisplay (sinal de escrita no registrador de saída do *display*), smemtoreg (sinal de escolha do multiplexador de 32 bits da entrada de dados no banco de registradores). Logo abaixo há um trecho do algoritmo da UC.

Algoritmo 4.15 – Trecho da Unidade de Controle

```

1 module ControlUnit(clk, ready, opcode, halt, reset, sreg, smux5, smux16,
   smux32, smuxPC, salu, smem, sdisplay, smemtoreg);
2
3   input [5:0] opcode;
4   input ready, clk;
5   output reg halt, reset, sreg, smux5, smem, sdisplay, smemtoreg, smux32;
6   output reg [1:0] smux16;
7   output reg [2:0] smuxPC;
8   output reg [3:0] salu;
9
10  always@(opcode or ready)
11  begin
12      case(opcode)
13          6'b000000:
14              begin
15                  halt =0;
16                  reset =0;
17                  sreg =0;
18                  smux5 =0;

```

```

19     smem =0;
20     sdisplay =0;
21     smemtoereg =0;
22     smux32 =0;
23     smux16 =2'b00; //1:0 2'b
24     smuxPC =3'b000; //2:0 3'b
25     salu =4'b0000; //3:0 4'b
26 end
27 6'b000001:
28 begin
29     halt =0;
30     reset =0;
31     sreg =1;
32     smux5 =0;
33     smem =0;
34     sdisplay =0;
35     smemtoereg =0;
36     smux32 =0;
37     smux16 =2'b00; //1:0
38     smuxPC =3'b000; //2:0
39     salu =4'b0000; //3:0
40 end
41 6'b000010:
42 begin
43     halt =0;
44     reset =0;
45     sreg =1;
46     smux5 =1;
47     smem =0;
48     sdisplay =0;
49     smemtoereg =0;
50     smux32 =1;
51     smux16 =2'b00; //1:0
52     smuxPC =3'b000; //2:0
53     salu =4'b0000; //3:0
54 end
55 .
56 .
57 .

```

4.4 Implementação da CPU

Este é o módulo que organiza todos os outros módulos juntos, deixando como entrada o *clock*, os *switches* e o sinal *ready*, os sinais de saída são *out1*, *out2*, *out3*, *negative* (representam as saídas dos displays) e *of* (representa *overflow* em alguma operação da

ULA), as demais saídas representadas no código (*muxMemtoreg_reg*, *pc_instmem* e *display*) estão sendo utilizados para analisar a corretude dos resultados através das formas de onda, que serão mostradas no [Capítulo 5](#). Ao rodar o código na placa FPGA, os sinais de saída adicionais foram retirados, trabalhando apenas como fios internos e um *DeBouncer*(13) foi instanciado para filtrar oscilações indesejadas do botão de *clock*.

Algoritmo 4.16 – CPU

```

1 module CPU(clk, ready, switches, out1, out2, out3, negative, of,
  muxMemtoreg_reg, pc_instmem, display);
2
3 input clk, ready;
4 wire clk;
5 wire halt, reset, sreg, smux5, smem, sdisplay, smemtoreg, smux32;
6 wire [1:0] smux16;
7 wire [2:0] smuxPC;
8 wire [3:0] salu;
9 wire [15:0] newpc;
10 input [15:0] switches;
11 output wire [15:0] pc_instmem;
12 wire [31:0] mux32_alu;
13 wire [31:0] inst;
14 wire [4:0] mux5_reg;
15 wire [15:0] mux16_sel16;
16 wire [31:0] se26_muxpc, sel6_muxpc;
17 wire [31:0] saidaalu;
18 wire [31:0] A, B;
19 wire [31:0] mem_muxMemtoreg;
20 output wire [31:0] muxMemtoreg_reg;
21 output wire [31:0] display;
22 wire zero;
23 output wire [6:0] out1, out2, out3;
24 output wire negative, of;
25
26 //DeBounce db(.DB_out(clk), .clk(clock), .n_reset(1'b1), .button_in(~
  ndclk));
27
28 PC instPC(.inaddress(newpc), .outaddress(pc_instmem), .halt(halt), .clk(
  clk), .reset(reset));
29
30 ControlUnit instControlUnit(.clk(clk), .ready(ready), .opcode(inst
  [31:26]), .halt(halt), .reset(reset), .sreg(sreg), .smux5(smux5), .
  smux16(smux16), .smux32(smux32), .smuxPC(smuxPC), .salu(salu), .smem(
  smem), .sdisplay(sdisplay), .smemtoreg(smemtoreg));
31
32 InstMem instInstMem(.address(pc_instmem), .clk(clk), .out(inst));
33

```

```

34 Mux5 instMux5(.flag(smux5), .dataA(inst[15:11]), .dataB(inst[20:16]), .
    out(mux5_reg));
35
36 Mux16 instMux16(.flag(smux16), .PC(pc_instmem), .switches(switches), .
    immediate(inst[15:0]), .out(mux16_sel6));
37
38 Mux32 instMux32(.flag(smux32), .dataA(B), .dataB(sel6_muxpc), .out(
    mux32_alu));
39
40 RegBank instRegBank(.writeflag(sreg), .writedata(muxMemtoreg_reg), .clk(
    clk), .readregA(inst[25:21]),
41     .readregB(inst[20:16]), .writereg(mux5_reg), .dataA(A),
42     .dataB(B));
43
44 SE26 instSE26(.datain(inst[25:0]), .dataout(sel6_muxpc));
45
46 SE16 instSE16(.datain(mux16_sel6), .dataout(sel6_muxpc));
47
48 ALU instALU(.operation(salu), .dataA(A), .dataB(mux32_alu), .saida(
    saidaalu), .zero(zero), .shamt(inst[10:6]), .of(of));
49
50 DataMem instDataMem(.clk(clk), .writeflag(smem), .address(saidaalu), .
    datain(B), .dataout(mem_muxMemtoreg), .displayflag(sdisplay), .display(
    display));
51
52 Mux32 Memtoreg(.flag(smemtoreg), .dataA(saidaalu), .dataB(mem_muxMemtoreg
    ), .out(muxMemtoreg_reg));
53
54 MuxPC instMuxPC(.zero(zero), .control(smuxPC), .branch(sel6_muxpc), .
    jimmediate(sel6_muxpc), .jreg(A), .PCin(pc_instmem), .PCout(newpc));
55
56 OutputModule instOutputModule(.in(display), .out1(out1), .out2(out2), .
    out3(out3), .negative(negative));
57
58
59 endmodule

```


5 Resultados Obtidos e Discussões

Os resultados foram separados em duas partes. A primeira parte é relacionada aos testes feitos em forma de onda (simulações no software *Quartus*), onde foram testados dois algoritmos, o de Fatorial e um algoritmo de teste com as instruções que não foram testadas no Fatorial.

5.1 Simulações Forma de Onda

O primeiro programa testado em forma de onda foi o mostrado no [Algoritmo 4.3](#) (binário e "*Assembly*"), que calcula o fatorial do número de entrada. Sua simulação pode ser vista na imagens [3](#) e [4](#), que resultaram nas saídas 2 e 6 respectivamente.

Algoritmo 5.1 – Fatorial equivalente em *C*

```

1 int a,b,c,d;
2 inicio:
3 scanf("%d", &a);
4 b = a;
5 c = 1;
6 laco:
7 c = c * b;
8 b--;
9 if (b > 0)
10  d=1;
11 else
12  d=0;
13 if (d)
14  goto laco;
15 printf("%d", c);
16 goto inicio;

```

O Segundo programa testado tem como objetivo mostrar que as outras instruções que não foram usadas no programa Fatorial também funcionam, o código em *assembly* pode ser visto no [Algoritmo 5.2](#), o código em binário pode ser visto no [Algoritmo 5.3](#), e sua execução na [Figura 5](#), que resultou na saída 9.

Algoritmo 5.2 – Programa de teste em *Assembly*

```

1 nop
2 addi 0 1 8
3 addl 2
4 sub 1 2 1
5 subl 2

```

```

6 and 1 1 3
7 or 1 1 3
8 xor 1 1 3
9 not 1 0 3
10 mod 1 1 3
11 div 1 1 3
12 shiftrl 1 1 1
13 shiftr 1 1 1
14 sht 1 2 3
15 seq 1 2 3
16 bne 1 2 1
17 add 1 1 1
18 loadi 0 11 3
19 add 0 0 6
20 loada 5
21 addi 6 6 1
22 addi 0 7 1
23 bne 6 7 1
24 jr 5
25 subi 0 5 10
26 out 5
27 halt

```

Algoritmo 5.3 – Programa de teste em binário

```

1 mem[0] = 32'b00000000000000000000000000000000;
2 mem[1] = 32'b00001000000000001000000000000000;
3 mem[2] = 32'b00001100000000000000000000000000;
4 mem[3] = 32'b00010000001000100000100000000000;
5 mem[4] = 32'b00011000000000000000000000000000;
6 mem[5] = 32'b00011100001000010001100000000000;
7 mem[6] = 32'b00100000001000010001100000000000;
8 mem[7] = 32'b00100100001000010001100000000000;
9 mem[8] = 32'b00101000001000000001100000000000;
10 mem[9] = 32'b00101100001000010001100000000000;
11 mem[10] = 32'b01110000001000010001100000000000;
12 mem[11] = 32'b00110000001000000000100001000000;
13 mem[12] = 32'b00110100001000000000100001000000;
14 mem[13] = 32'b00111100001000100001100000000000;
15 mem[14] = 32'b01000000001000100001100000000000;
16 mem[15] = 32'b01001000001000100000000000000001;
17 mem[16] = 32'b00000100001000010000100000000000;
18 mem[17] = 32'b01100100000010110000000000000011;
19 mem[18] = 32'b00000100000000000001100000000000;
20 mem[19] = 32'b01101000000001010000000000000000;
21 mem[20] = 32'b00001000110001100000000000000001;
22 mem[21] = 32'b00001000000000111000000000000001;
23 mem[22] = 32'b01001000110001110000000000000001;

```



```
24 mem[23] = 32'b01010000101000000000000000000000;  
25 mem[24] = 32'b000101000000001010000000000001010;  
26 mem[25] = 32'b010111000000001010000000000000000;  
27 mem[26] = 32'b010101000000000000000000000000000;
```

Figura 3 – Forma de onda do algoritmo Fatorial com entrada 2

 


Figura 4 – Forma de onda do algoritmo Fatorial com entrada 3


 


Figura 5 – Algoritmo de Teste

 

5.2 Simulações FPGA

Nas simulações feitas em FPGA foram utilizados os mesmos algoritmos, porém o algoritmo de fatorial foi executado com as entradas 3, 4 (Figura 9) e 5 (Figura 10), a entrada 3 foi simulada na Figura 4 e gera o mesmo valor de saída do executado em FPGA, que pode ser visto na Figura 8. A saída do algoritmo de teste com as instruções não utilizadas no fatorial também gerou o mesmo resultado, como se pode ver na Figura 5 e na Figura 11. A Figura 6 mostra o comportamento do FPGA ao começar a execução do programa, os *displays* ficam zerados, já a Figura 7 mostra como é feito para colocar um número de entra na instrução IN.

Figura 6 – Início de um algoritmo

 


Figura 7 – Entrada no algoritmo fatorial

 


Figura 8 – Saída fatorial de 3

 


Figura 9 – Saída fatorial de 4

 


Figura 10 – Saída fatorial de 5


 


Figura 11 – Saída programa de teste

 

5.3 Discussões

Todos os resultados foram satisfatórios para todos os tipos de instruções, os resultados por simulação foram os que mais ajudaram a aprimorar a forma como as instruções estavam sendo executadas no processo de desenvolvimento, os testes em placas FPGA confirmaram o sucesso.

6 Considerações Finais

A elaboração desse trabalho trouxe ao autor profundo entendimento da arquitetura MIPS e gerou um aprendizado da linguagem de descrição de *hardware Verilog*, o maior aprendizado se dá quando problemas vêm a tona, forçando o engenheiro a entender realmente o que está acontecendo com o circuito no momento. A aplicação prática desse processador complementou a abordagem teórica de uma maneira única, tanto na experiência de gestão e desenvolvimento de projetos na área de engenharia de computação como elaboração de relatórios técnicos. Os próximos passos são desenvolver sistemas baseados no microprocessador desenvolvido e se necessário adicionar novas instruções e funções ao mesmo, já que sua implementação traz essa facilidade.

Referências

- 1 BINARY to BCD Conversion Algorithm. Apr 2017. Disponível em: <<http://www.eng.utah.edu/~nmcdonal/Tutorials/BCDTutorial/BCDConversion.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 30.
- 2 NÚMERO de smartphones em uso no Brasil chega a 168 milhões. Apr 2017. Disponível em: <<http://folha.com/no1761310>>. Citado na página 9.
- 3 PATTERSON, D. A.; HENNESY, J. L. *Computer Organization and Design*. 5th edition. ed. Waltham/MA, EUA: Morgan Kaufmann, 2007. Citado 5 vezes nas páginas 9, 13, 14, 15 e 16.
- 4 RISC vs. CISC. Apr 2017. Disponível em: <<https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/risc/riscisc/>>. Citado na página 9.
- 5 LEARNING FPGA And Verilog A Beginner's Guide. Apr 2016. Disponível em: <<https://docs.numato.com/kb/learning-fpga-verilog-beginners-guide-part-1-introduction/>>. Citado 3 vezes nas páginas 11, 15 e 29.
- 6 LÚCIO, V. *Ponto de Checagem 1 - Processador*. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://docs.google.com/document/d/1sLDH0XpmfC2M3-FA579gJKlpXGvSNSphIUofdTj_Zo/edit?usp=sharing>. Citado 4 vezes nas páginas 13, 17, 19 e 20.
- 7 MIPS Achitecture. Apr 2017. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_architecture>. Citado na página 13.
- 8 MULTIPLEXADOR. Apr 2017. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiplexador>>. Citado na página 15.
- 9 VERILOG. Apr 2017. Disponível em: <<https://en.wikipedia.org/wiki/Verilog>>. Citado na página 15.
- 10 VERILOG HDL Reference Manual. [S.l.], 1999. Disponível em: <<http://www.csit-sun.pub.ro/resources/xilinx/synver.pdf>>. Citado na página 15.
- 11 COMPLEMENTO para dois. Mar 2017. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Complemento_para_dois>. Citado na página 16.
- 12 CONTROL Unit. Jul 2017. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Control_unit>. Citado na página 17.
- 13 DEBOUNCER. Jul 2017. Disponível em: <<https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=13599139>>. Citado na página 34.

Apêndices

APÊNDICE A – Unidade de Controle

Algoritmo A.1 – Unidade de Controle

```

1 module ControlUnit(clk , ready , opcode , halt , reset , sreg , smux5, smux16,
   smux32, smuxPC, salu , smem, sdisplay , smemtoereg);
2
3 input [5:0] opcode;
4 input ready , clk;
5 output reg halt , reset , sreg , smux5, smem, sdisplay , smemtoereg , smux32;
6 output reg [1:0] smux16;
7 output reg [2:0] smuxPC;
8 output reg [3:0] salu;
9
10 always@(opcode or ready)
11 begin
12     case(opcode)
13         6'b000000:
14             begin
15                 halt =0;
16                 reset =0;
17                 sreg =0;
18                 smux5 =0;
19                 smem =0;
20                 sdisplay =0;
21                 smemtoereg =0;
22                 smux32 =0;
23                 smux16 =2'b00; //1:0 2'b
24                 smuxPC =3'b000; //2:0 3'b
25                 salu =4'b0000; //3:0 4'b
26             end
27         6'b000001:
28             begin
29                 halt =0;
30                 reset =0;
31                 sreg =1;
32                 smux5 =0;
33                 smem =0;
34                 sdisplay =0;
35                 smemtoereg =0;
36                 smux32 =0;
37                 smux16 =2'b00; //1:0
38                 smuxPC =3'b000; //2:0
39                 salu =4'b0000; //3:0
40             end

```

```
41 6'b000010:
42 begin
43     halt =0;
44     reset =0;
45     sreg =1;
46     smux5 =1;
47     smem =0;
48     sdisplay =0;
49     smemtoereg =0;
50     smux32 =1;
51     smux16 =2'b00; // 1:0
52     smuxPC =3'b000; // 2:0
53     salu =4'b0000; // 3:0
54 end
55 6'b000011:
56 begin
57     halt =0;
58     reset =0;
59     sreg =1;
60     smux5 =0;
61     smem =0;
62     sdisplay =0;
63     smemtoereg =0;
64     smux32 =0;
65     smux16 =2'b00; // 1:0
66     smuxPC =3'b000; // 2:0
67     salu =4'b0010; // 3:0
68 end
69 6'b000100:
70 begin
71     halt =0;
72     reset =0;
73     sreg =1;
74     smux5 =0;
75     smem =0;
76     sdisplay =0;
77     smemtoereg =0;
78     smux32 =0;
79     smux16 =2'b00; // 1:0
80     smuxPC =3'b000; // 2:0
81     salu =4'b0001; // 3:0
82 end
83 6'b000101:
84 begin
85     halt =0;
86     reset =0;
87     sreg =1;
```

```

88     smux5 =1;
89     smem =0;
90     sdisplay =0;
91     smemtoreg =0;
92     smux32 =1;
93     smux16 =2'b00; //1:0
94     smuxPC =3'b000; //2:0
95     salu =4'b0001; //3:0
96 end
97 6'b000110:
98 begin
99     halt =0;
100    reset =0;
101    sreg =1;
102    smux5 =0;
103    smem =0;
104    sdisplay =0;
105    smemtoreg =0;
106    smux32 =0;
107    smux16 =2'b00; //1:0
108    smuxPC =3'b000; //2:0
109    salu =4'b0011; //3:0
110 end
111 6'b000111:
112 begin
113     halt =0;
114     reset =0;
115     sreg =1;
116     smux5 =0;
117     smem =0;
118     sdisplay =0;
119     smemtoreg =0;
120     smux32 =0;
121     smux16 =2'b00; //1:0
122     smuxPC =3'b000; //2:0
123     salu =4'b0100; //3:0
124 end
125 6'b001000:
126 begin
127     halt =0;
128     reset =0;
129     sreg =1;
130     smux5 =0;
131     smem =0;
132     sdisplay =0;
133     smemtoreg =0;
134     smux32 =0;

```

```

135     smux16 =2'b00; //1:0
136     smuxPC =3'b000; //2:0
137     salu =4'b0101; //3:0
138 end
139 6'b001001:
140 begin
141     halt =0;
142     reset =0;
143     sreg =1;
144     smux5 =0;
145     smem =0;
146     sdisplay =0;
147     smemtoereg =0;
148     smux32 =0;
149     smux16 =2'b00; //1:0
150     smuxPC =3'b000; //2:0
151     salu =4'b0110; //3:0
152 end
153 6'b001010:
154 begin
155     halt =0;
156     reset =0;
157     sreg =1;
158     smux5 =0;
159     smem =0;
160     sdisplay =0;
161     smemtoereg =0;
162     smux32 =0;
163     smux16 =2'b00; //1:0
164     smuxPC =3'b000; //2:0
165     salu =4'b0111; //3:0
166 end
167 6'b001011:
168 begin
169     halt =0;
170     reset =0;
171     sreg =1;
172     smux5 =0;
173     smem =0;
174     sdisplay =0;
175     smemtoereg =0;
176     smux32 =0;
177     smux16 =2'b00; //1:0
178     smuxPC =3'b000; //2:0
179     salu =4'b1111; //3:0
180 end
181 6'b001100:

```



```
182     begin
183         halt =0;
184         reset =0;
185         sreg =1;
186         smux5 =0;
187         smem =0;
188         sdisplay =0;
189         smemtoreg =0;
190         smux32 =0;
191         smux16 =2'b00; //1:0
192         smuxPC =3'b000; //2:0
193         salu =4'b1000; //3:0
194     end
195 6'b001101:
196     begin
197         halt =0;
198         reset =0;
199         sreg =1;
200         smux5 =0;
201         smem =0;
202         sdisplay =0;
203         smemtoreg =0;
204         smux32 =0;
205         smux16 =2'b00; //1:0
206         smuxPC =3'b000; //2:0
207         salu =4'b1001; //3:0
208     end
209 6'b001110:
210     begin
211         halt =0;
212         reset =0;
213         sreg =1;
214         smux5 =0;
215         smem =0;
216         sdisplay =0;
217         smemtoreg =0;
218         smux32 =0;
219         smux16 =2'b00; //1:0
220         smuxPC =3'b000; //2:0
221         salu =4'b1010; //3:0
222     end
223 6'b001111:
224     begin
225         halt =0;
226         reset =0;
227         sreg =1;
228         smux5 =0;
```

```

229     smem =0;
230     sdisplay =0;
231     smemtoreg =0;
232     smux32 =0;
233     smux16 =2'b00; // 1:0
234     smuxPC =3'b000; // 2:0
235     salu =4'b1100; // 3:0
236 end
237 6'b010000:
238 begin
239     halt =0;
240     reset =0;
241     sreg =1;
242     smux5 =0;
243     smem =0;
244     sdisplay =0;
245     smemtoreg =0;
246     smux32 =0;
247     smux16 =2'b00; // 1:0
248     smuxPC =3'b000; // 2:0
249     salu =4'b1011; // 3:0
250 end
251 6'b010001:
252 begin
253     halt =0;
254     reset =0;
255     sreg =0;
256     smux5 =0;
257     smem =0;
258     sdisplay =0;
259     smemtoreg =0;
260     smux32 =0;
261     smux16 =2'b00; // 1:0
262     smuxPC =3'b001; // 2:0
263     salu =4'b0001; // 3:0
264 end
265 6'b010010:
266 begin
267     halt =0;
268     reset =0;
269     sreg =0;
270     smux5 =0;
271     smem =0;
272     sdisplay =0;
273     smemtoreg =0;
274     smux32 =0;
275     smux16 =2'b00; // 1:0

```

```

276     smuxPC =3'b010; //2:0
277     salu  =4'b0001;  //3:0
278 end
279 6'b010011:
280 begin
281     halt  =0;
282     reset =0;
283     sreg  =0;
284     smux5 =0;
285     smem  =0;
286     sdisplay =0;
287     smemtoreg =0;
288     smux32 =0;
289     smux16 =2'b00; //1:0
290     smuxPC =3'b011; //2:0
291     salu  =4'b0000;  //3:0
292 end
293 6'b010100:
294 begin
295     halt  =0;
296     reset =0;
297     sreg  =0;
298     smux5 =0;
299     smem  =0;
300     sdisplay =0;
301     smemtoreg =0;
302     smux32 =0;
303     smux16 =2'b00; //1:0
304     smuxPC =3'b100; //2:0
305     salu  =4'b0000;  //3:0
306 end
307 6'b010101:
308 begin
309     halt  =1;
310     reset =0;
311     sreg  =0;
312     smux5 =0;
313     smem  =0;
314     sdisplay =0;
315     smemtoreg =0;
316     smux32 =0;
317     smux16 =2'b00; //1:0
318     smuxPC =3'b000; //2:0
319     salu  =4'b0000;  //3:0
320 end
321 6'b010110: //IN
322 begin

```

```

323     if(ready==1)
324         begin
325             halt =0;
326             reset =0;
327             sreg =1;
328             smux5 =1;
329             smem =0;
330             sdisplay =0;
331             smemtoreg =0;
332             smux32 =1;
333             smux16 =2'b10; // 1:0
334             smuxPC =3'b000; // 2:0
335             salu =4'b0000; // 3:0
336         end
337     else if (clk==1)
338         begin
339             halt =1;
340             reset =0;
341             sreg =0;
342             smux5 =0;
343             smem =0;
344             sdisplay =0;
345             smemtoreg =0;
346             smux32 =0;
347             smux16 =2'b00; // 1:0 2'b
348             smuxPC =3'b000; // 2:0 3'b
349             salu =4'b0000; // 3:0 4'b
350         end
351     end
352     6'b010111:
353     begin
354         halt =0;
355         reset =0;
356         sreg =0;
357         smux5 =0;
358         smem =0;
359         sdisplay =1;
360         smemtoreg =0;
361         smux32 =0;
362         smux16 =2'b00; // 1:0
363         smuxPC =3'b000; // 2:0
364         salu =4'b0000; // 3:0
365     end
366     6'b011000:
367     begin
368         halt =0;
369         reset =0;

```

```

370     sreg =1;
371     smux5 =1;
372     smem =0;
373     sdisplay =0;
374     smemtoreg =1;
375     smux32 =1;
376     smux16 =2'b00; //1:0
377     smuxPC =3'b000; //2:0
378     salu =4'b0000; //3:0
379 end
380 6'b011001:
381 begin
382     halt =0;
383     reset =0;
384     sreg =1;
385     smux5 =1;
386     smem =0;
387     sdisplay =0;
388     smemtoreg =0;
389     smux32 =1;
390     smux16 =2'b00; //1:0
391     smuxPC =3'b000; //2:0
392     salu =4'b0000; //3:0
393 end
394 6'b011010:
395 begin
396     halt =0;
397     reset =0;
398     sreg =1;
399     smux5 =1;
400     smem =0;
401     sdisplay =0;
402     smemtoreg =0;
403     smux32 =1;
404     smux16 =2'b01; //1:0
405     smuxPC =3'b000; //2:0
406     salu =4'b0000; //3:0
407 end
408 6'b011011:
409 begin
410     halt =0;
411     reset =0;
412     sreg =1;
413     smux5 =0;
414     smem =0;
415     sdisplay =0;
416     smemtoreg =0;

```

```

417     smux32 =0;
418     smux16 =2'b00; // 1:0
419     smuxPC =3'b000; // 2:0
420     salu =4'b1101; // 3:0
421 end
422 6'b011100:
423 begin
424     halt =0;
425     reset =0;
426     sreg =1;
427     smux5 =0;
428     smem =0;
429     sdisplay =0;
430     smemtoereg =0;
431     smux32 =0;
432     smux16 =2'b00; // 1:0
433     smuxPC =3'b000; // 2:0
434     salu =4'b1110; // 3:0
435 end
436 6'b011101:
437 begin
438     halt =0;
439     reset =0;
440     sreg =0;
441     smux5 =1;
442     smem =1;
443     sdisplay =0;
444     smemtoereg =0;
445     smux32 =1;
446     smux16 =2'b00; // 1:0
447     smuxPC =3'b000; // 2:0
448     salu =4'b0000; // 3:0
449 end
450 default:
451 begin
452     halt =0;
453     reset =1;
454     sreg =0;
455     smux5 =0;
456     smem =0;
457     sdisplay =0;
458     smemtoereg =0;
459     smux32 =0;
460     smux16 =2'b00; // 1:0
461     smuxPC =3'b000; // 2:0
462     salu =4'b0000; // 3:0
463 end

```

```
464     endcase
465   end
466
467 endmodule
```